

Arquitetura e Organização de Computadores

Turma C - 2020/02

Projeto das Memórias de Dados e Instruções

Objetivo: projetar, simular e sintetizar as memórias de dados e instruções do RISC-V.

Resumo

O RISC-V uniciclo utiliza duas memórias internas para armazenar programa e dados. Neste trabalho deverá ser desenvolvido um modelo de memória em VHDL para simulação, que pode ser utilizado tanto para instruções quanto para dados. No caso da memória de instruções, os sinais de escrita não são necessários, pois é uma memória de apenas leitura (ROM), que deve ser iniciada com instruções lidas de um arquivo texto.

Descrição

O bloco de memória tem a seguinte interface:

- um barramento de endereço (suportar 8 bits de endereço)
- um barramento de dados de entrada (32 bits)
- um barramento de dados de saída (32 bits)
- sinal de habilitação de escrita (*wren write-enable*)

Com relação ao modelo VHDL, é sugerida a seguinte abordagem:

1. Utilizar uma descrição reutilizável. Isso pode ser obtido definindo-se a interface da seguinte maneira:

```
entity mem_rv is
  port (
    clock    : in  std_logic;
    we       : in  std_logic;
    address  : in  std_logic_vector;
    datain   : in  std_logic_vector;
    dataout  : out std_logic_vector
  );
end entity mem_rv;
```

Neste caso, os parâmetros devem ser obtidos a partir das propriedades dos sinais conectados às portas (

```
architecture RTL of mem_rv is
  Type mem_type is array (0 to (2**address'length)-1) of std_logic_vector(datain'range);
  signal mem : ram_type;
  signal read_address : std_logic_vector(address'range);
```

2. Permitir leitura depois da escrita, ou seja, se um endereço for escrito e lido ao mesmo tempo, o dado escrito é retornado pela leitura.

Isso pode ser realizado atrasando-se um delta ciclo a leitura, utilizando-se o sinal interno `read_address`:

```
Write: process(clock) begin
    ...
    if we = '1' then
        mem(to_integer(unsigned(address))) <= datain;
    end if;
    read_address <= address;
    ...
end process;

dataout <= mem(to_integer(unsigned(read_address)));
```

3. No caso da memória de instruções, não existe processo de escrita, apenas a leitura das instruções. A carga das instruções a partir de um arquivo texto, contendo em cada linha uma palavra de 32 bits em hexadecimal, pode ser realizada conforme indicado no link abaixo:

- a. <https://vhdlwhiz.com/initialize-ram-from-file/>

obs: note que é necessário utilizar o padrão VHDL-2008. No ModelSim, para indicar a utilização desse padrão deve-se clicar com o botão direito do mouse nos arquivos e selecionar a opção PROPERTIES, aba VHDL. Selecionar 1076-2008.

4. *Testbench* para verificação das memórias:

- a. Memória de dados: escrever e ler uma sequência de valores.
 - b. Memória de instruções: carregar um arquivo com instruções para a ROM e exibí-los.
 - c. A visualização das saídas pode ser feita com a janela de formas de onda do ModelSim.
 - d. A geração de estímulos pode ser feita com o auxílio do comando *for loop*:

```
for i in 0 to 255 loop
    address <= std_logic_vector(to_unsigned(i,8));
    datain <= std_logic_vector(to_unsigned(i,30)) & "00";
    wait for 10 ps;
end loop;
```